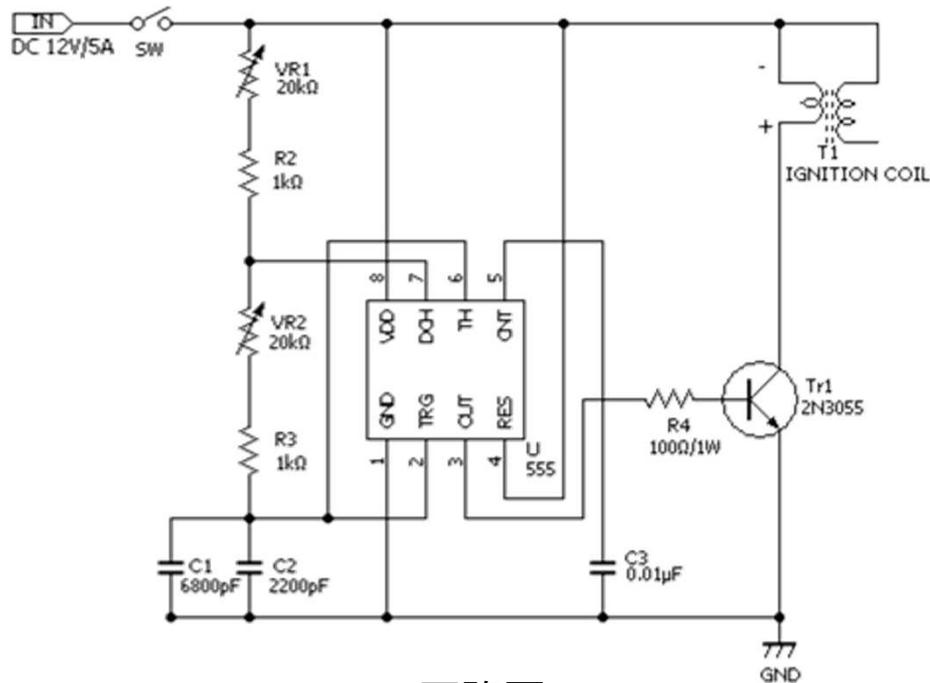


# プラズマボールの製作

- 高周波回路を組み、イグニッションコイルを使って12Vから6kV程度まで昇圧
- 高周波・高電圧を電球にかけることによってプラズマボールとなる

※感電・火傷に注意



回路図

